

# IEL – protokol k projektu

Hugo, Bohácsek xbohach00


#### 17. decembra 2023

### Obsah

1	Příklad 1	2
2	Příklad 2	5
3	Příklad 3	7
4	Příklad 4	9
5	Příklad 5	11
6	Shrnutí výsledků	14


Stanovte napětí  $U_{R2}$  a proud  $I_{R2}$ . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.

$\operatorname{sk}.$	$U_1$ [V]	$U_2$ [V]	$R_1 [\Omega]$	$R_2 [\Omega]$	$R_3 [\Omega]$	$R_4 [\Omega]$	$R_5 [\Omega]$	$R_6 [\Omega]$	$R_7 [\Omega]$	$R_8 [\Omega]$	
$\mathbf{E}$	115	55	485	660	100	340	575	815	255	225	

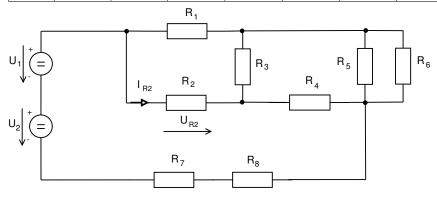


Obr. 1: Pôvodný obvod


### Poďme zjednodušovať!

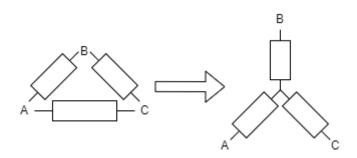


Obr. 2: Spravíme hviezdu

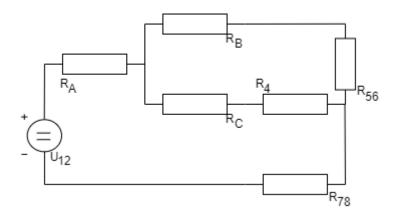


Obr. 3: Vymeníme  ${\cal R}_1, {\cal R}_2, {\cal R}_3$ za hviezdu a spojíme zdroje

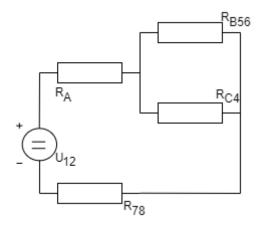

Obr. 4: Spájame rezistory

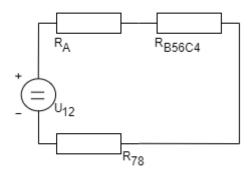

Obr. 5: Pokračujeme v ich spájaní

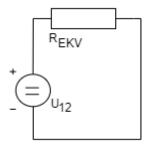

Obr. 6: A máme hotovo

Po úprave na hviezdu: 
$$U_{12} = U_1 + U_2 \qquad R_{56} = \frac{R_5 \times R_6}{R_5 + R_6} \qquad R_A = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$
 
$$R_C = \frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \qquad R_{78} = R_7 + R_8$$

Po 1. spojení rezistorov (obrázok č. 4) 
$$R_{B56} = R_B + R_{56} = \frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{R_5 \times R_6}{R_5 + R_6}$$

$$R_{C4} = R_C + R_4 = \frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4$$

$$R_{B56C4} = \frac{R_{B56} \times R_{C4}}{R_{B56} + R_{C4}} = \frac{(\frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{R_5 \times R_6}{R_5 + R_6}) \times (\frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4)}{(\frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{R_5 \times R_6}{R_5 + R_6}) + (\frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4)}$$

Po získaní 
$$R_{EKV}$$
 (obrázok č. 6)

$$R_{EKV} = R_{B56C4} + R_{78} + R_A = \frac{\binom{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{R_5 \times R_6}{R_5 + R_6}) \times (\frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4)}{\binom{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + \frac{R_5 \times R_6}{R_5 + R_6}) + (\frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4)} + R_7 + R_8 + \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Postupne dosadíme a vyrátame  $I_{R2}$  a  $U_{R2}$ !

$$U_{12} = 115 + 55 = 170V$$

$$R_{EKV} = \frac{(\frac{485 \times 100}{485 + 660 + 100} + \frac{575 \times 815}{575 + 815}) \times (\frac{660 \times 100}{485 + 660 + 100} + 340)}{(\frac{485 \times 100}{485 + 660 + 100} + \frac{575 \times 815}{575 + 815}) + (\frac{660 \times 100}{485 + 660 + 100} + 340)}{(\frac{485 \times 100}{485 + 660 + 100} + \frac{575 \times 815}{575 + 815}) + (\frac{660 \times 100}{485 + 660 + 100} + 340)} + 255 + 225 + \frac{485 \times 660}{485 + 660 + 100} = \frac{820238487880}{882847843} \Omega$$

$$I = \frac{U_{12}}{R_{EKV}} = \frac{170}{\frac{820\,238\,487\,880}{882\,847\,843}} = \frac{15\,008\,413\,331}{82\,023\,848\,788} A$$

$$U_{R_A} = R_A \times I = \frac{485 \times 660}{485 + 660 + 100} \times \frac{15008413331}{82023848788} = \frac{964697411095}{20505962197} V$$

$$U_{R_{B56C4}} = R_{B56C4} \times I = \frac{(\frac{485 \times 100}{485 + 660 + 100} + \frac{575 \times 815}{575 + 815}) \times (\frac{660 \times 100}{485 + 660 + 100} + 340)}{(\frac{485 \times 100}{485 + 660 + 100} + \frac{575 \times 815}{575 + 815}) + (\frac{660 \times 100}{485 + 660 + 100} + 340)} \times \frac{15008413331}{82023848788} = \frac{102900937525}{2929423171}V$$

$$I_{R_{C4}} = \frac{U_{R_{B56C4}}}{R_{B56}} = \frac{\frac{102\,900\,937\,525}{2\,929\,423\,171}}{\frac{660\times100}{485+660+100}+340} = \frac{7\,331\,139\,755}{82\,023\,848\,788}A$$


$$U_{R_C} = I_{R_{C4}} \times R_C = \frac{7331139755}{82023848788} \times \frac{660 \times 100}{485 + 660 + 100} = \frac{8064253730500}{2112114106291} V$$

$$U_{R_2} = U_{R_A} + U_{R_C} = \frac{964697411095}{20505962197} + \frac{8064253730500}{2112114106291} = \frac{107428087073285}{2112114106291}V \approx \underline{50.8628V}$$


$$I_{R_2} = \frac{U_{R_2}}{R_2} = \frac{\frac{107428087073285}{2112114106291}}{660} = \frac{1953237946789}{25345369275492} A \approx \underline{0.0771A}$$

Stanovte napětí  $U_{R6}$  a proud  $I_{R6}$ . Použijte metodu Théveninovy věty.


sk.	U[V]	$R_1 [\Omega]$	$R_2 [\Omega]$	$R_3 [\Omega]$	$R_4 [\Omega]$	$R_5 [\Omega]$	$R_6 [\Omega]$
Н	220	190	360	580	205	560	250

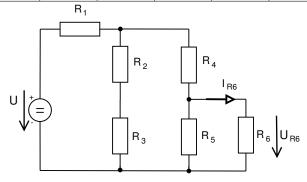


Poďme zjednodušovať!

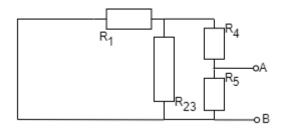

Obr. 1: Odstránime  ${\cal R}_6$ a zdroj

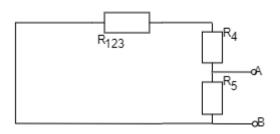

Obr. 2: Spojíme paralelné rezistory  $R_1$  a  $R_{23}$ 

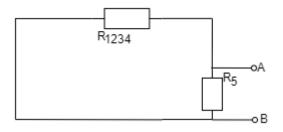

Obr. 3: Spojíme sériové rezistory  ${\cal R}_{123}$  a  ${\cal R}_4$ 



Obr. 4: Máme hľadaný odpor  $R_i$ 

Podme rátat! Odpory:

$$R_{23} = R_2 + R_3 \qquad R_{123} = \frac{R_{23} \times R_1}{R_{23} + R_1} \qquad R_{1234} = R_{123} + R_4$$

$$R_i = \frac{R_{1234} \times R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{\left(\frac{(R_2 + R_3) \times R_1}{R_2 + R_3 + R_1} + R_4\right) \times R_5}{\frac{(R_2 + R_3) \times R_1}{R_2 + R_3 + R_1} + R_4 + R_5} = \frac{\left(\frac{(360 + 580) \times 190}{360 + 580 + 190} + 205\right) \times 560}{\frac{(360 + 580) \times 190}{360 + 580 + 190} + 205 + 560} = \frac{4594800}{20861} \Omega$$

A ideme na to:

$$R_{EKV} = \frac{(R_2 + R_3) \times (R_4 + R_5)}{R_2 + R_3 + R_4 + R_5} + R_1 = \frac{(360 + 580) \times (205 + 560)}{360 + 580 + 205 + 560} + 190 = \frac{208610}{341} \Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{EKV}} = \frac{220}{\frac{208610}{341}} = \frac{7502}{20861} A$$

$$U_{R_{45}} = U - (I \times R_1) = 220 - (\frac{7502}{20861} \times 190) = \frac{3164040}{20861} V$$

$$I_{R_{45}} = \frac{U_{R_{45}}}{R_4 + R_5} = \frac{\frac{3164040}{20861}}{205 + 560} = \frac{4136}{20861} A$$


$$U_i = I_{R_{45}} \times R_5 = \frac{4136}{20861} \times 560 = \frac{2316160}{20861} V$$

$$I_{R_6} = \frac{U_i}{R_i + R_6} = \frac{\frac{2316160}{20861}}{\frac{4594800}{20861} + 250} = \frac{231616}{981005} A \approx \underline{0.2361A}$$

$$U_{R_6} = R_6 \times I_{R_6} = 250 \times \frac{231616}{981005} = \frac{11580800}{196201} V \approx \underline{59.0252V}$$

Stanovte napětí  $U_{R4}$  a proud  $I_{R4}$ . Použijte metodu uzlových napětí  $(U_A,\,U_B,\,U_C)$ .

sk.	U [V]	$I_1$ [A]	$I_2$ [A]	$R_1 [\Omega]$	$R_2 [\Omega]$	$R_3 [\Omega]$	$R_4 [\Omega]$	$R_5 [\Omega]$
A	120	0.9	0.7	53	49	65	39	32

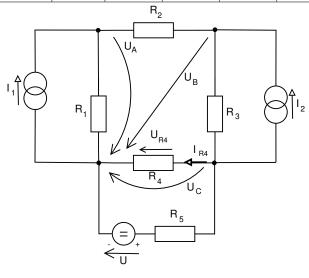

Podme rátat! Zostavíme matice:

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} & 0 \\ \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} \\ 0 & \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_5} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -I_1 \\ -I_2 \\ I_2 - \frac{U}{R_5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{pmatrix}$$

Dosadíme do matice:

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{53} - \frac{1}{49} & \frac{1}{49} & 0 \\ \frac{1}{49} & -\frac{1}{49} - \frac{1}{65} & \frac{1}{65} \\ 0 & \frac{1}{65} & -\frac{1}{65} - \frac{1}{39} - \frac{1}{32} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -0.9 \\ -0.7 \\ 0.7 - \frac{120}{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{pmatrix}$$

Spravíme inverziu pomocou determinantu:

$$\begin{pmatrix} -\frac{495126}{13105} & -\frac{310739}{13105} & -\frac{66144}{13105} \\ -\frac{310739}{13105} & -\frac{598026}{13105} & -\frac{127296}{13105} \\ -\frac{66144}{13105} & -\frac{127296}{13105} & -\frac{208416}{13105} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.9 \\ -0.7 \\ -3.05 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{pmatrix}$$

7

Vynásobíme matice:

$$\begin{pmatrix} \frac{8\,648\,699}{131\,050} \\ \frac{10\,865\,361}{131\,050} \\ \frac{3\,921\,528}{65\,525} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{pmatrix}$$

Vyčítame z tejto matice hodnoty prúdov

$$U_a = \frac{8648699}{131050}V$$
  $U_b = \frac{10865361}{131050}V$   $U_c = \frac{3921528}{65525}V$ 

Prúd  $U_{R_4}$  je vlastne  $U_c$ , dorátejme si teda  $I_{R_4}$ 


$$U_{R_4} = U_c = \frac{3921528}{65525}V \approx \underline{59.8478V}$$

$$I_{R_4} = \frac{U_{R_4}}{R_4} = \frac{\frac{3921528}{65525}}{39} = \frac{100552}{65525} A \approx \underline{1.5346A}$$

Pro napájecí napětí platí:  $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi f t), \ u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi f t).$  Ve vztahu pro napětí  $u_{L_2} = U_{L_2} \cdot \sin(2\pi f t + \varphi_{L_2})$  určete  $|U_{L_2}|$  a  $\varphi_{L_2}$ . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik  $(t = \frac{\pi}{2\omega})$ .

sk.	$U_1$ [V]	$U_2$ [V]	$R_1 [\Omega]$	$R_2 [\Omega]$	$L_1$ [mH]	$L_2$ [mH]	$C_1$ [ $\mu$ F]	$C_2$ [µF]	f [Hz]
$\mathbf{E}$	5	3	14	13	130	60	100	65	90

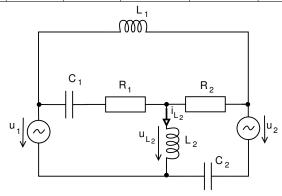

#### Podme rátat!

Pripravme si základné výpočty:

$$Z_{L_1} = j \times \omega \times L_1 = j \times 180\pi \times 130 = 23400j\pi\Omega$$

$$Z_{L_2} = j \times \omega \times L_2 = j \times 180\pi \times 60 = 10800j\pi\Omega$$

$$Z_{C_1} = -\frac{j}{\omega \times C_1} = \frac{j}{180\pi \times 100} = \frac{j}{18000\pi}\Omega$$

$$Z_{C_2} = -\frac{j}{\omega \times C_2} = \frac{j}{180\pi \times 65} = \frac{j}{11700\pi}\Omega$$

Podme zostaviť matice:

$$\begin{pmatrix} R_2 + R_1 + Z_{C_1} + Z_{L_1} & -Z_{C_1} - R_1 & -R_2 \\ -R_1 - Z_{C_1} & Z_{C_1} + R_1 + Z_{L_2} & -Z_{L_2} \\ -R_2 & -Z_{L_2} & Z_{L_2} + R_2 + Z_{C_2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ U_1 \\ -U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{pmatrix}$$

Čas na dosadenie:

$$\begin{pmatrix} 14 + 13 + \frac{j}{18000\pi} + 23400j\pi & -\frac{j}{18000\pi} - 14 & -13 \\ -14 - \frac{j}{18000\pi} & \frac{j}{18000\pi} + 14 + 10800j\pi & -10800j\pi \\ -13 & -10800j\pi & 10800j\pi + 13 + \frac{j}{11700\pi} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{pmatrix}$$

Inverzia tejto matice je ťažká. Priložím jej obrázok ale s výpočtami budeme pokračovať až pre napätia.

$\left(\frac{99}{65} + \frac{1}{210600000\pi^2}\right)j^2 + \left(\frac{449}{234000\pi} + 291600\pi\right)j + 182$	$\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{210600000\pi^2}\right)j^2 + \left(\frac{449}{234000\pi} + 291600\pi\right)j + 182$	$\frac{3 j^2}{5}$ +291 600 $\pi$ j + $\frac{13 j}{18000 \pi}$ +182	
$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	
$\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{210600000\pi^2}\right)j^2 + \left(\frac{449}{234000\pi} + 291600\pi\right)j + 182$	$-\frac{\left(\frac{13}{5} + \frac{1}{210600000\pi^2} + 252720000\pi^2\right)j^2 + \left(\frac{709}{234000\pi} + 595800\pi\right)j + 182}{2}$	$\left(\frac{3}{5} + 252720000\pi^{2}\right)j^{2} + \left(\frac{13}{18000\pi} + 291600\pi\right)j + 182$	
$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	
$\frac{3j^2}{5}$ +291 600 $\pi$ $j + \frac{13j}{18000\pi}$ +182	$\left(\frac{3}{5} + 252720000\pi^2\right)j^2 + \left(\frac{13}{18000\pi} + 291600\pi\right)j + 182$	$\left(\frac{19}{10} + 252720000\pi^2\right)j^2 + \left(\frac{13}{18000\pi} + 619200\pi\right)j + 182$	
$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{1620000\pi}+\frac{1}{2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	$j\left(\left(\frac{19}{117000\pi}+35640\pi\right)j^2+\left(\frac{9077}{130}+\frac{1}{16200000\pi^2}+6823440000\pi^2\right)j+4258800\pi+\frac{7}{450\pi}\right)$	

Po inverzii a vynásobení týchto matíc nám vyjde matica o rozmeroch  $1\times 3$ 

$$I_a = -0.007 + 0.0126jA \qquad I_b = 0.0326 - 0.0625jA$$
 
$$I_c = -0.019 + 0.1077jA$$

Podme to dotiahnuť do konca:

$$U_{L_2} = |Z_{L_2} \times (I_b - I_c)| = 10\,800j\pi \times ((0.0326 - 0.0625j) - (-0.019 + 0.1077j)) \approx \underline{6.0334V}$$

$$\varphi = atan(\frac{\text{imaginárna zložka}\ U_{L_2}}{\text{reálna zložka}\ U_{L_2}}) \times \frac{180}{\pi} = atan(\frac{1.7535}{5.773}) \times \frac{180}{\pi} \approx \underline{16.8957^{\circ}}$$

V obvodu na obrázku níže v čase t=0 [s] sepne spínač S. Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení  $u_C=f(t)$ . Proveďte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

sk.	U [V]	C[F]	$R [\Omega]$	$u_C(0)$ [V]
Н	18	2	200	3
	= 0 s	c	↓u <sub>C</sub>	

Začneme vytvorením základnej rovnice pomocou II. Kirchhoffovho zákona:

$$U_R + U_C - U = 0$$

$$R \times I + U_C - U = 0$$

$$I = \frac{U - U_C}{R}$$

Teraz si vieme spraviť rovnicu pre  $u_c^\prime$  a vytvoriť jej deriváciu:

$$u'_c = \frac{1}{C} \times I$$
 
$$u'_c = \frac{U - U_c}{R \times C} \Rightarrow \frac{18 - U_c}{200 \times 2}$$
 
$$u'_c + U_c \times \frac{1}{400} = \frac{9}{200}$$
 
$$\text{Čas na } \lambda:$$
 
$$\lambda + \frac{1}{R \times C} = 0$$
 
$$\lambda + \frac{1}{400} = 0$$
 
$$\lambda = -\frac{1}{400}$$

Zostavme očakávaný tvar rovnice:

$$u_c(t) = k(t)e^{\lambda \times t}$$

$$u_c(t) = k(t)e^{-\frac{1}{400}}$$

Dosadíme a derivujeme:

$$u'_c(t) = k'(t)e^{-\frac{t}{400}} + k(t)(-\frac{1}{400})e^{-\frac{t}{400}}$$

Dosadme do očakávaného tvaru rovnice:

$$u'_{c} + U_{c} \frac{1}{400} = \frac{9}{200}$$

$$k'(t)e^{-\frac{t}{400}} + k(t)(-\frac{1}{400})e^{-\frac{t}{400}} + k(t)(\frac{1}{400})e^{-\frac{t}{400}} = \frac{9}{200}$$

$$k'(t)e^{-\frac{t}{400}} = \frac{9}{200}$$

Stačilo derivácií, čas nechať ich oddýchnuť:

$$k'(t) = \frac{9}{200e^{-\frac{t}{400}}}$$

$$k'(t) = \frac{9}{200}e^{\frac{t}{400}}$$

$$\int k'(t) = \int \frac{9}{200}e^{\frac{t}{400}}dt$$

$$k(t) = \frac{9}{200}\int e^{\frac{t}{400}} + K$$

$$k(t) = \frac{9}{200} \times \frac{1}{\frac{1}{400}}e^{\frac{t}{400}} + K$$

$$k(t) = 18e^{\frac{t}{400}} + K$$

Dosaďme k(t) do očakávanej rovnice:

$$u_c(t) = (18e^{\frac{t}{400}} + K) \times e^{-\frac{t}{400}}$$
$$u_c(t) = 18 + Ke^{-\frac{t}{400}}$$

Konečne už len K a potom kontrola. Vypočítame ho podľa zadanej podmienky;  $u_c(t) = 3V$  kde t = 0s:

$$u_c(0) = 18 + Ke^0$$
$$3 = 18 + K$$
$$K = -15$$

## Kontrola:

1. krokom bude vyjadrenie si  $u'_c$ :

$$u_c' + U_c \frac{1}{400} = \frac{9}{200}$$

$$u_c(t) = 18 - 15e^{-\frac{t}{400}}$$

$$u'_c + \frac{18}{400} - \frac{15e^{-\frac{t}{400}}}{400} = \frac{9}{200}$$
$$u'_c = \frac{15e^{-\frac{t}{400}}}{400}$$

Dosadíme do diferenciálnej rovnice. Prinesieme si so sebou naše novonadobudnuté K=-15 a t=0:  $u_c'+U_c\times \frac{1}{400}=\frac{9}{200}$ 

$$u_c' + U_c \times \frac{1}{400} = \frac{9}{200}$$

$$\frac{15e^{-\frac{t}{400}}}{400} + \frac{18 - 15e^{-\frac{t}{400}}}{400} = \frac{9}{200}$$

$$\frac{15e^{0}}{500} + \frac{18 - 15e^{0}}{400} = \frac{9}{200}$$

$$\frac{15}{400} + \frac{18 - 15}{400} = \frac{9}{200}$$

$$\frac{18}{400} = \frac{9}{200}$$

$$0 = 0$$

## Shrnutí výsledků

Příklad	Skupina	Výsle	dky
1	E	$U_{R2} = 50.8628V$	$I_{R2} = 0.0771A$
2	Н	$U_{R6} = 59.0252V$	$I_{R6} = 0.2361A$
3	A	$U_{R4} = 59.8478V$	$I_{R4} = 1.5346A$
4	Е	$ U_{L_2}  = 6.0334V$	$\varphi_{L_2} = 16.8957^{\circ}$
5	H	$u_C = 18 -$	$15e^{-\frac{t}{400}}$

ĿŦĿX